 



Лекция 0x13

11 апреля


Логические вентили







Инвертор

 


НЕ-И

 



НЕ-ИЛИ

    

Сравнение битов

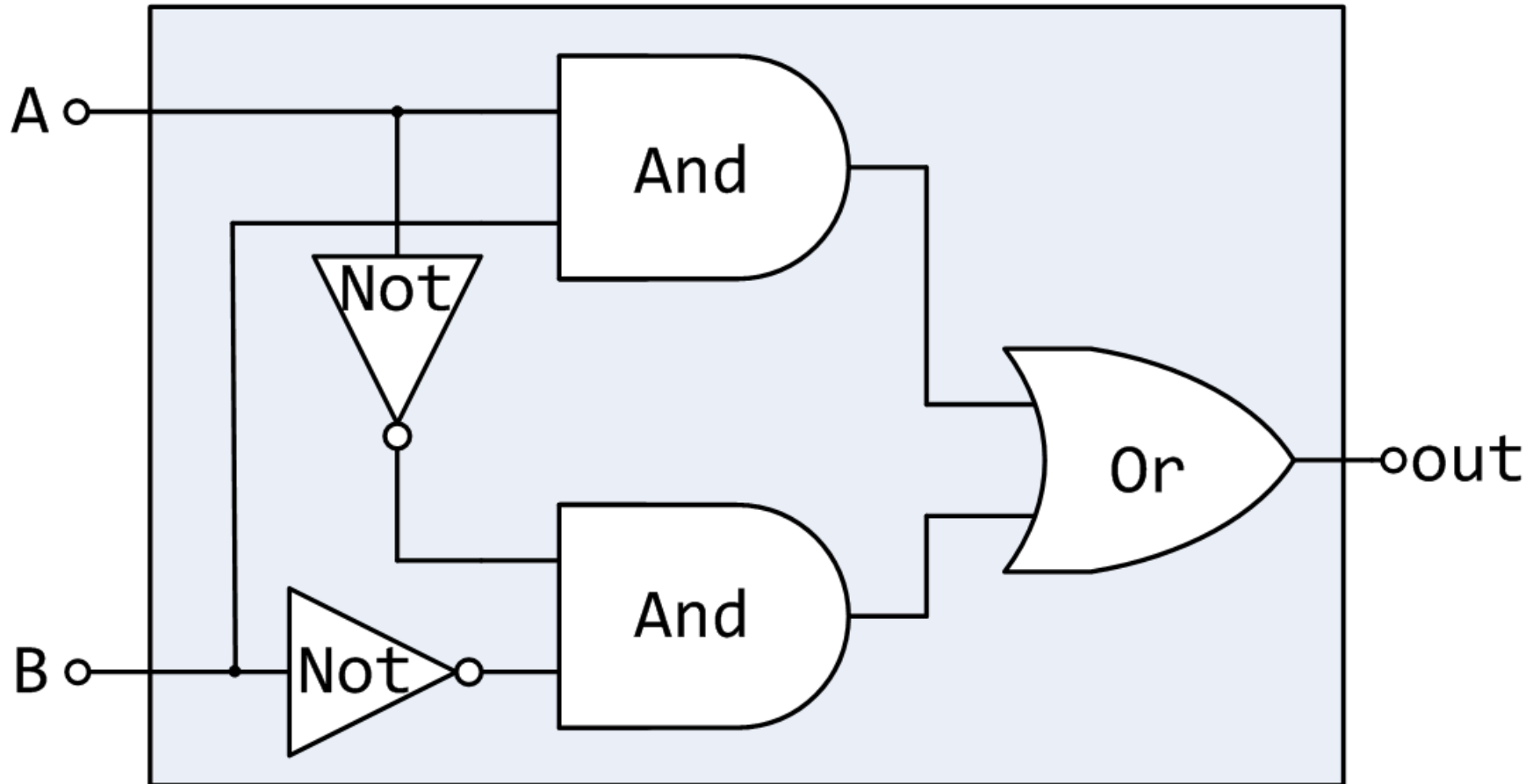


Сравнение слов

 
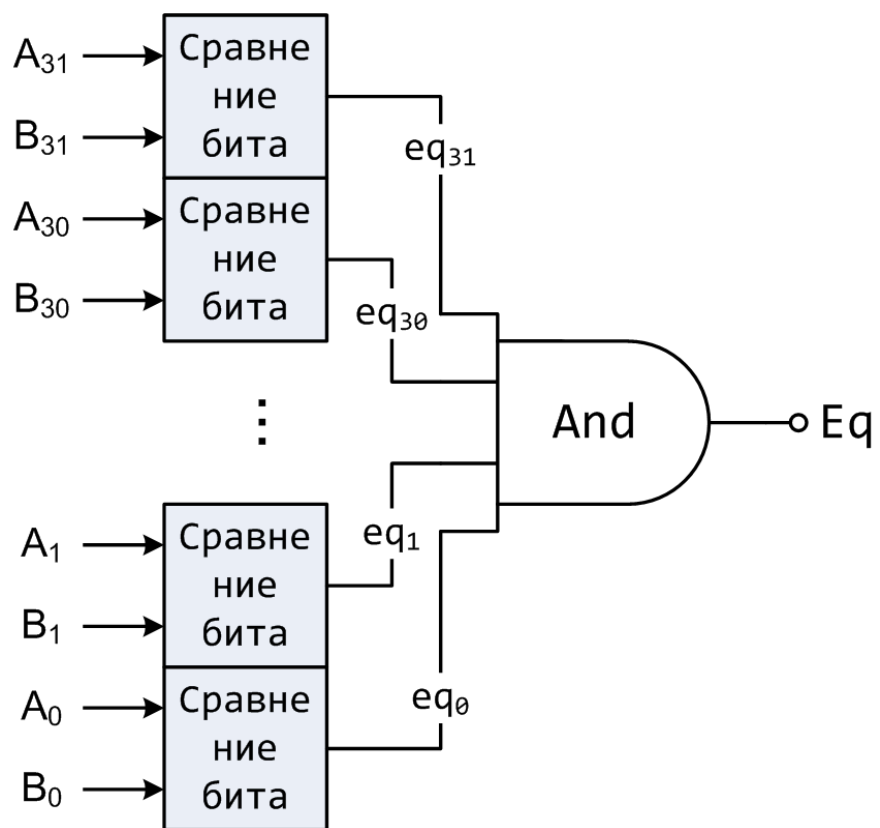


Полусумматор

 
- Суммирует биты A и B
- Результат – бит S
- Перенос – бит C





Полный двоичный сумматор

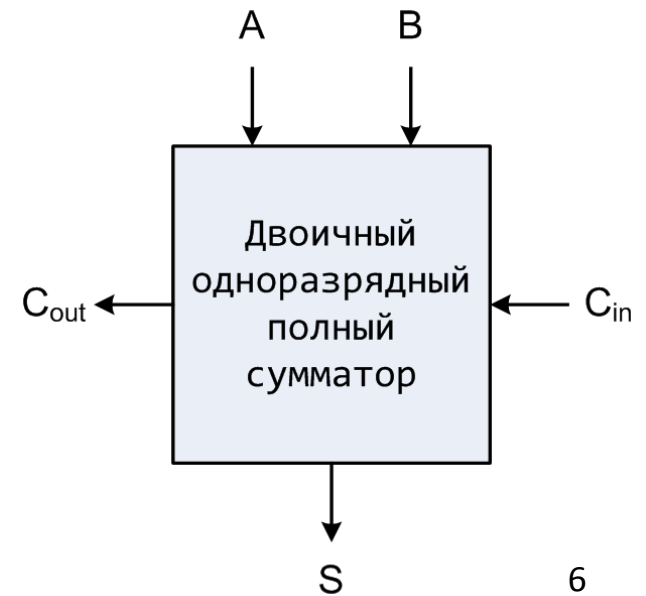 





Суммирование слов

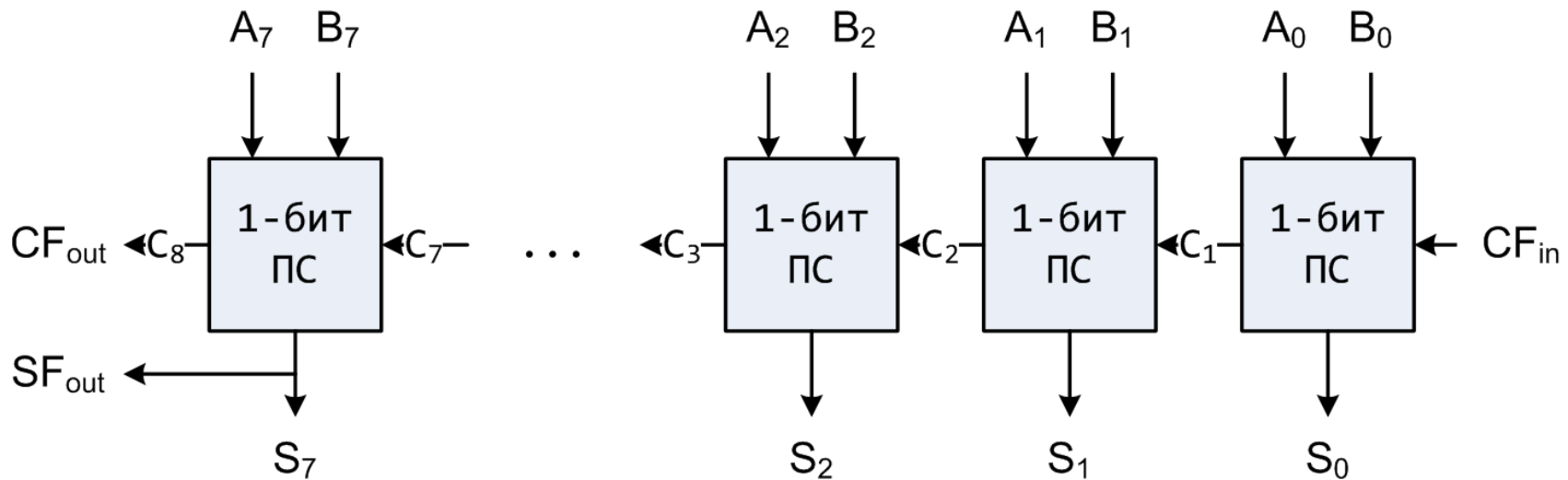


Мультиплексор

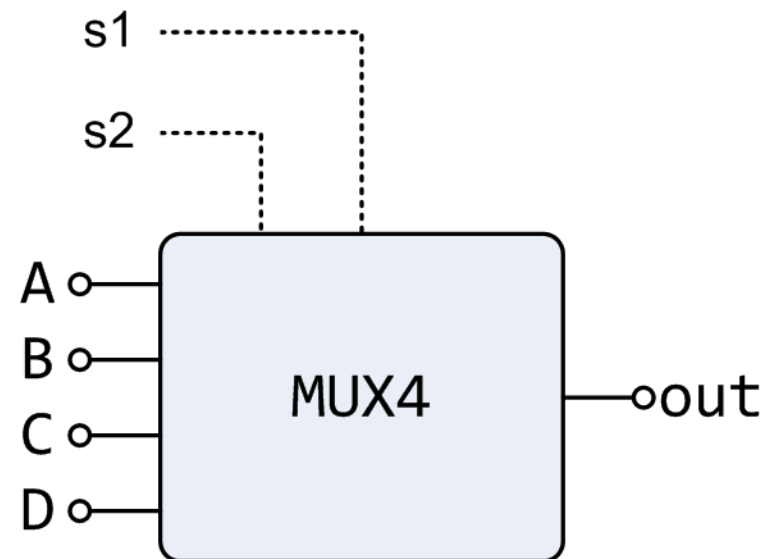 

АЛУ

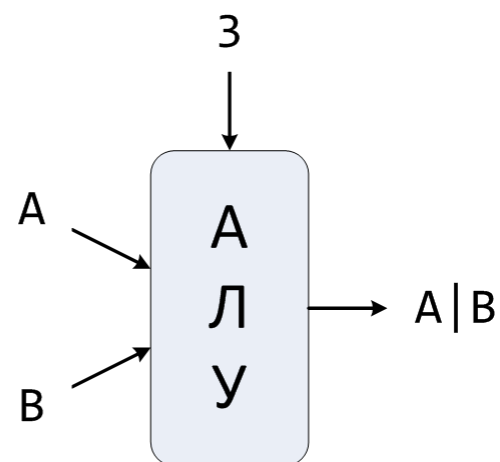  
 


Регистр: сохранение 1 бита

 


Статическая память


Защелка

  

Синхронная SR-защелка

 


Синхронная D-защелка

 

Шеститранзисторная ячейка статической двоичной памяти (бит) SRAM

Динамическая память

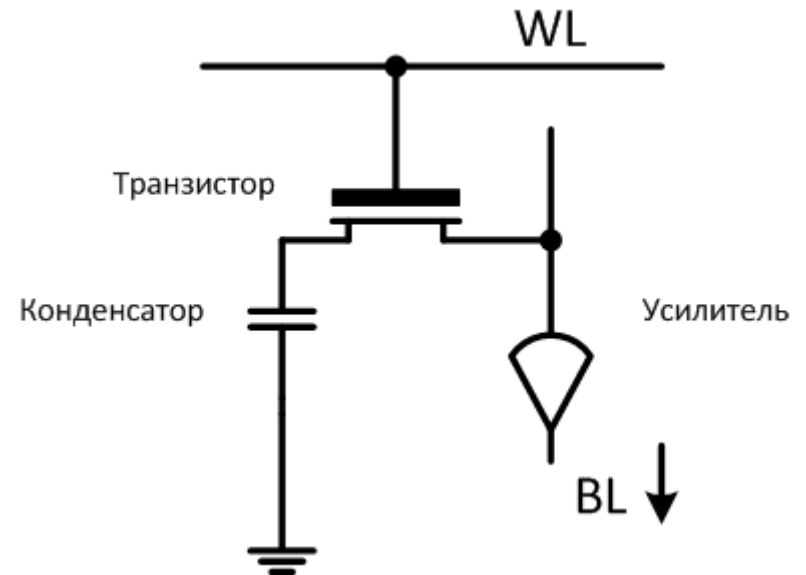- Один транзистор и один конденсатор
 - Занимает мало места
- Заряд утекает через транзистор
- Требуются циклы регенерации
 - чтение ячейки в качестве регенерации




Разработка интегральных схем

```
module blinking (  
    input CLOCK_50,  
    output [1:0] LEDG  
);  
  
    /* reg */  
    reg data1 = 1'b1;  
    reg [31:0] counter;  
    reg state;  
  
    /* assign */  
    assign LEDG[0] = state;  
    assign LEDG[1] = data1;  
  
    /* always */  
    always @ (posedge CLOCK_50) begin  
        counter <= counter + 1;  
        state <= counter[26]; // <--- data to change  
    end  
  
endmodule
```


- В разработке сложных электрических цепей (интегральных схем) используются языки описания аппаратуры
 - VHDL
 - «На основе» языка ADA
 - Verilog
 - «На основе» языка Си
 - ...

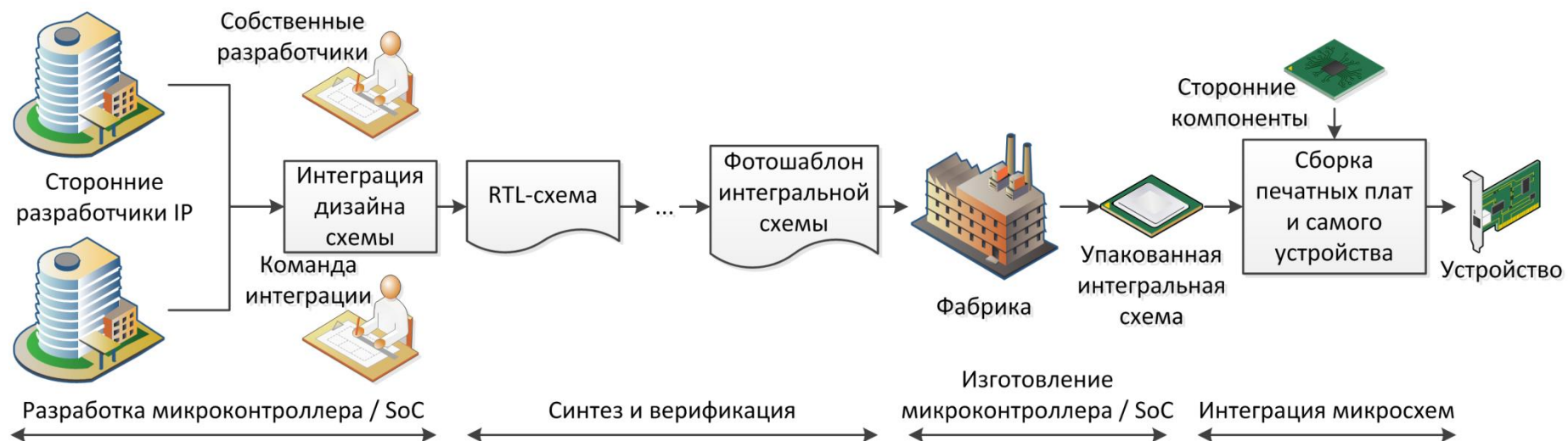Этапы разработки и изготовления компонент ЭВМ



Закон Мура (Moore's law)

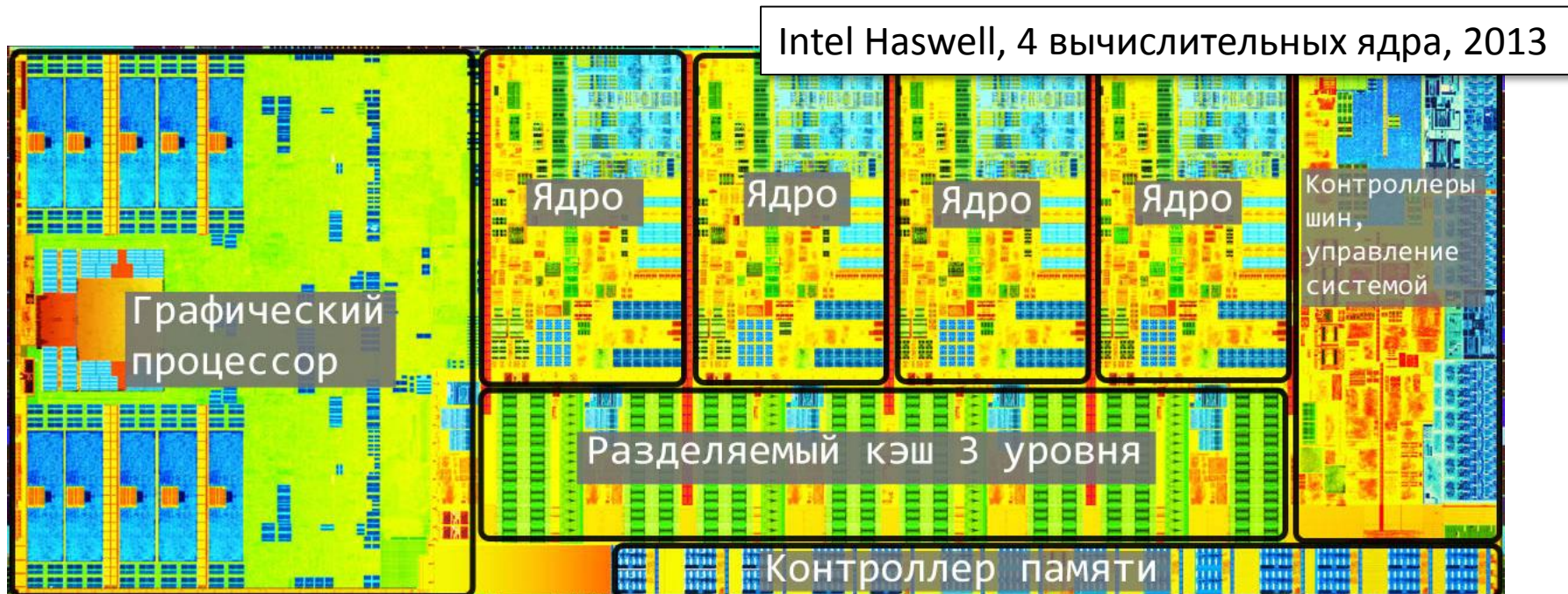- Число транзисторов на кристалле будет удваиваться каждые 24 месяца
- Гипотеза выдвинута в 1965 году Гордоном Муром (один из основателей Intel)
- Ограничения
 - Атомарная природа вещества
 - Скорость света
- Негативная сторона – предельно быстрое устаревание вычислительной техники
- Открытый вопрос: область применимости




Закон Гроша (Grosch's law)

- Производительность компьютера увеличивается как квадрат стоимости
 - Емкость мирового рынка компьютеров – 5 машин
- Гипотеза выдвинута в 1965 году Хербом Грошем (второй ведущий ученый IBM, после Эккерта)
- 1997: закон полностью опровергнут
- Применимость к определенному классу машин
 - Рабочая станция
 - Майнфрейм
 - Суперкомпьютер
- Новые вычислительные/информационные ресурсы
 - Поискные системы
 - Облачные вычисления

Закон Белла (Bell's law)

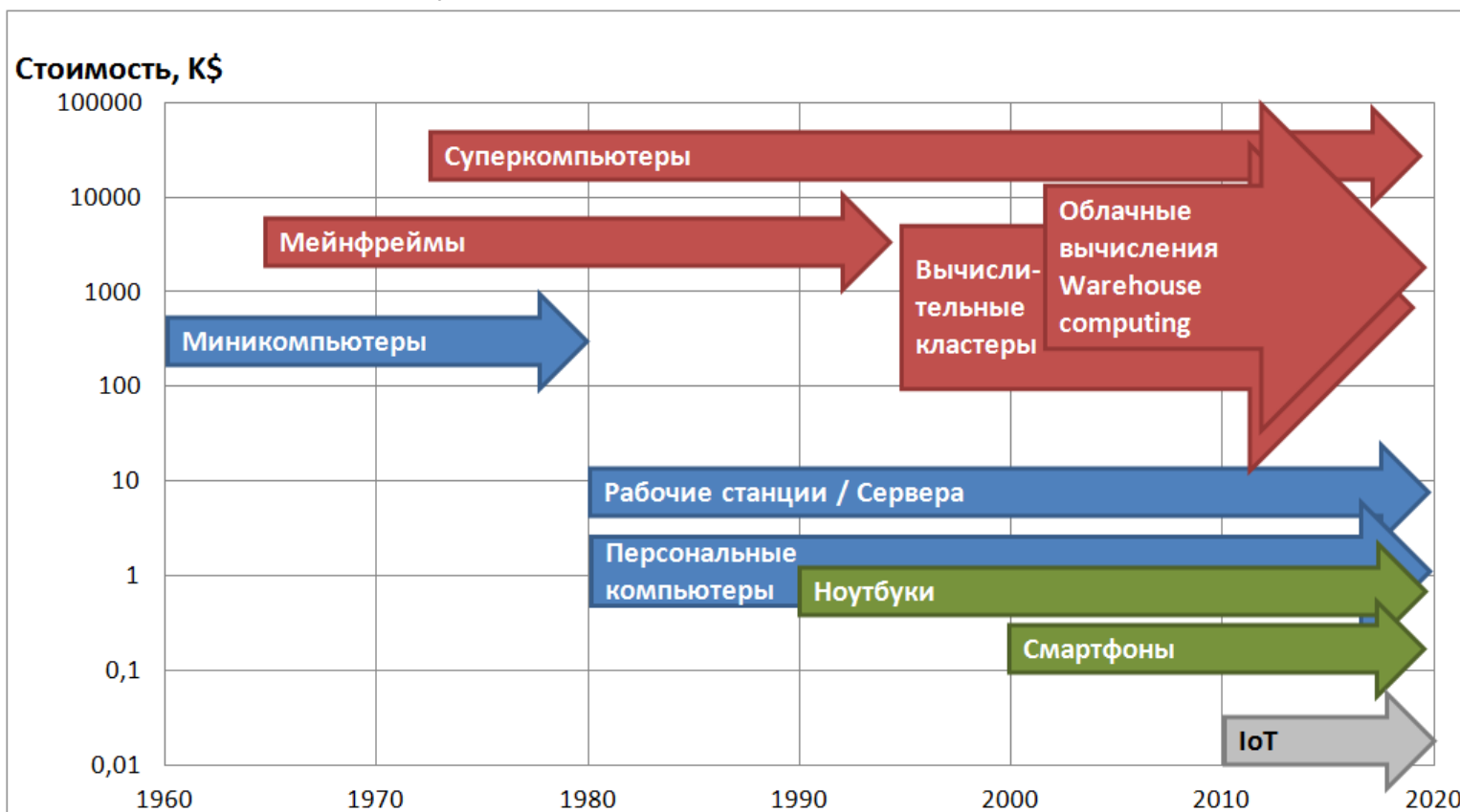- Примерно каждое десятилетие появляется новый, более дешевый класс компьютеров, основанный на новой программной платформе, сетях и интерфейсах, в результате чего возникают новые отрасли индустрии и области применения компьютеров
- Сформулирован в 1972 Гордоном Беллом (разработчик компьютеров PDP в компании DEC)




Различные классы компьютеров

RFID
\$0.05

Характеристика	Персональные мобильные устройства	Настольные компьютеры	Серверы	Кластеры / ЦОД	Встраиваемые системы
Цена всей системы	\$100 - \$1000	\$300 - \$2500	\$5000 - \$10000000	\$100000 - \$200000000	\$10 - \$100000
Цена процессора	\$10 - \$100	\$50 - \$500	\$200 - \$2000	\$50 - \$250	\$0.01-\$100
Критические требования	Стоимость, энергопотребление, производительность при работе с аудио/видео, быстрота реакции	Цена/производительность, энергопотребление, производительность графики	Пропускная способность, готовность, масштабируемость, энергопотребление	Цена/производительность, пропускная способность, энергетическая пропорциональность	Цена, энергопотребление, производительность при решении прикладных задач

Различные классы компьютеров: кого больше?

Мировые продажи в 2010 году (млн. шт.)

 

- Мобильные телефоны

ARM
- Остальные типы мобильных устройств
- Настольные компьютеры

x86
- Серверы
- Встраиваемые устройства

ARM, ARC, MIPS


Процессоры архитектуры ARM:
отгружено с заводов 6.1 миллиарда шт.

Оперативная память (RAM)

- Основные свойства
 - RAM традиционно оформляется в виде отдельного чипа.
 - Единица хранения – клетка/ячейка (один бит на ячейку).
 - Оперативная память состоит из нескольких чипов RAM.
- Статическая память (SRAM)
 - Каждая ячейка хранит значение одного бита с помощью схемы из 4 или 6 транзисторов.
 - При наличии питания, сохраняет значение неограниченно долго.
 - Относительно устойчива к радиации, ЭМП
 - Быстрее и дороже чем DRAM.
- Динамическая память (DRAM)
 - Состоит из конденсатора и транзистора.
 - Сохраняемое значение должно обновляться каждые 10-100 мс.
 - Более чувствительная к воздействиям (ЭМП, радиация,...) чем SRAM.
 - Медленней и дешевле чем SRAM.


SRAM vs DRAM

Тип памяти	Транз. на 1 бит	Относ. время доступа	Устойчивая	Контроль	Относ. стоимость	Применение
SRAM	4 или 6	1×	Да	Нет	100×	Кэш
DRAM	1	10×	Нет	Да	1×	Основная оперативная память

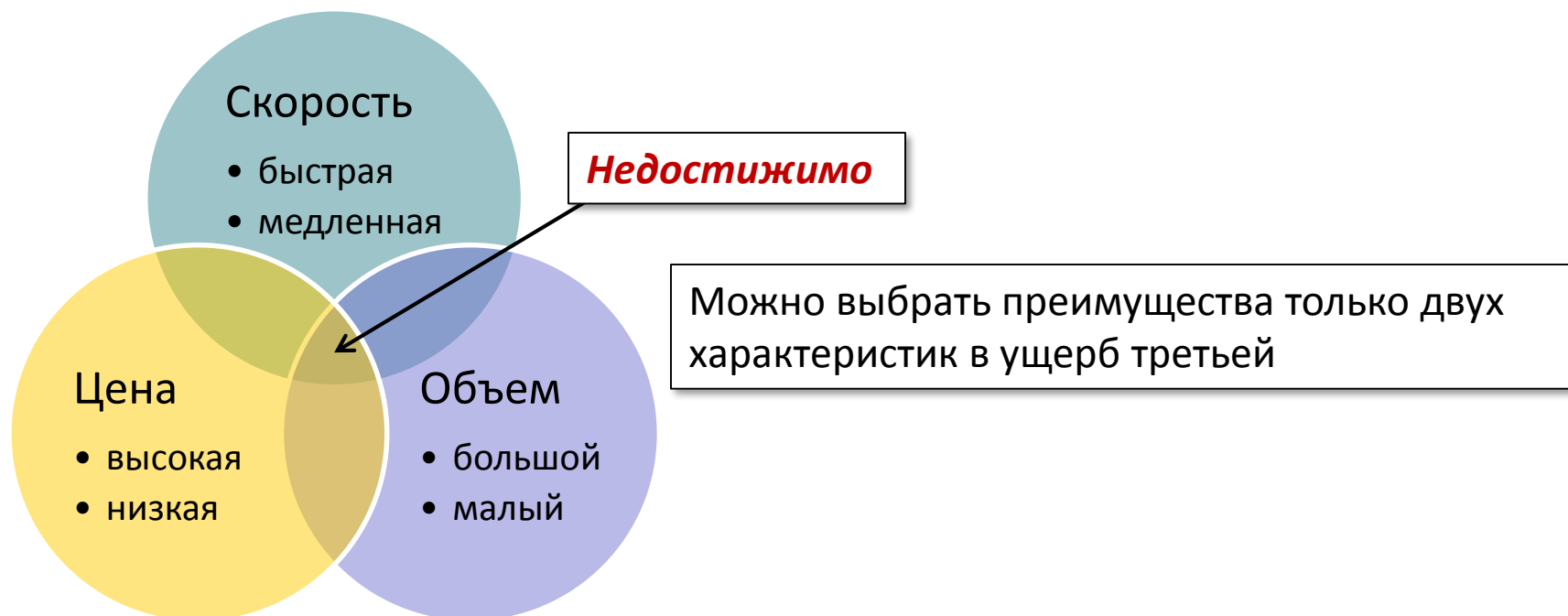

Типовая организация DRAM

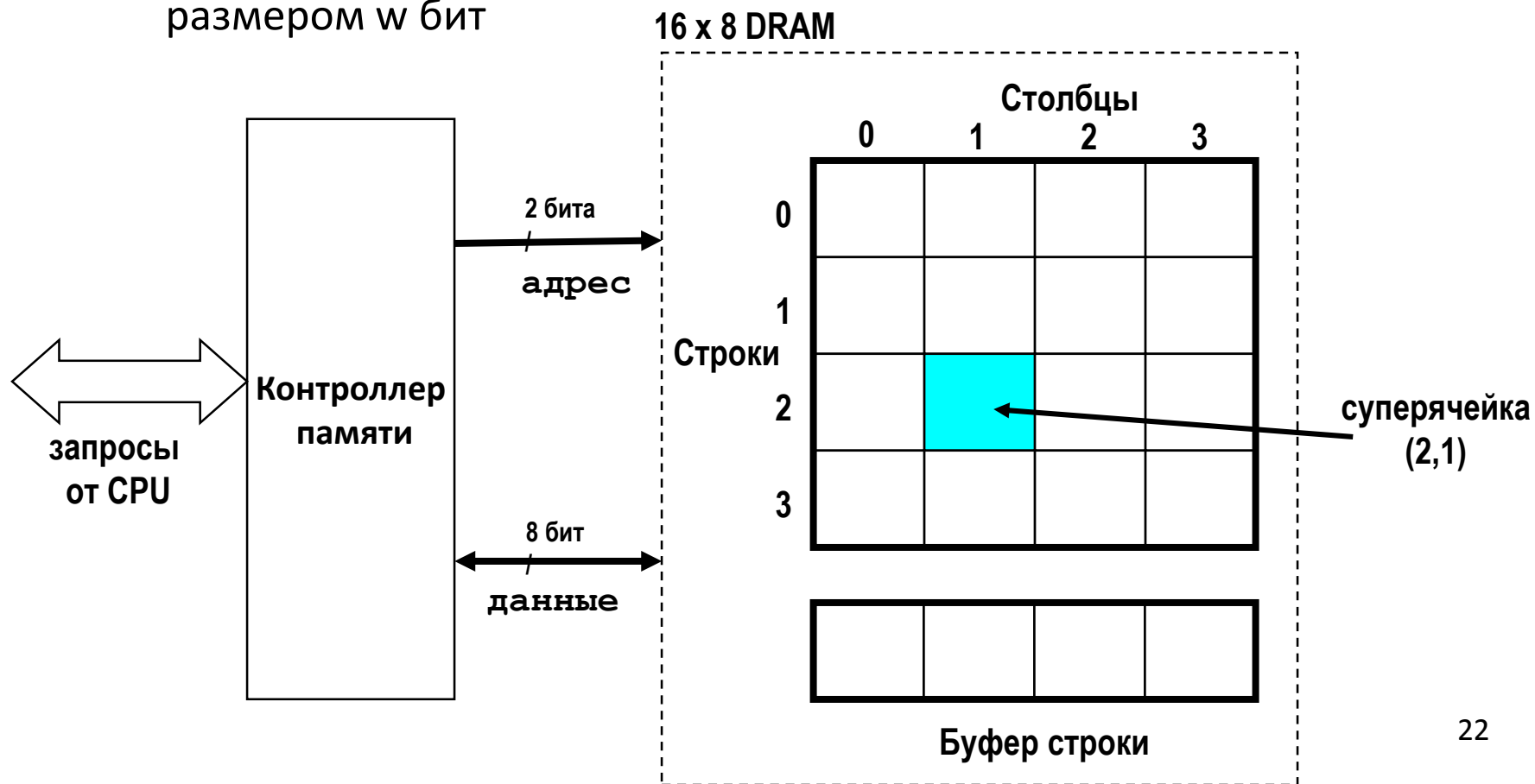
- $d \times w$ DRAM:
 - Общий объем данных dw бит организован как d **суперячеек** размером w бит



Чтение суперячейки DRAM (2,1)

Шаг 1(а): Строб адреса строки (**RAS**) указывает строку 2.

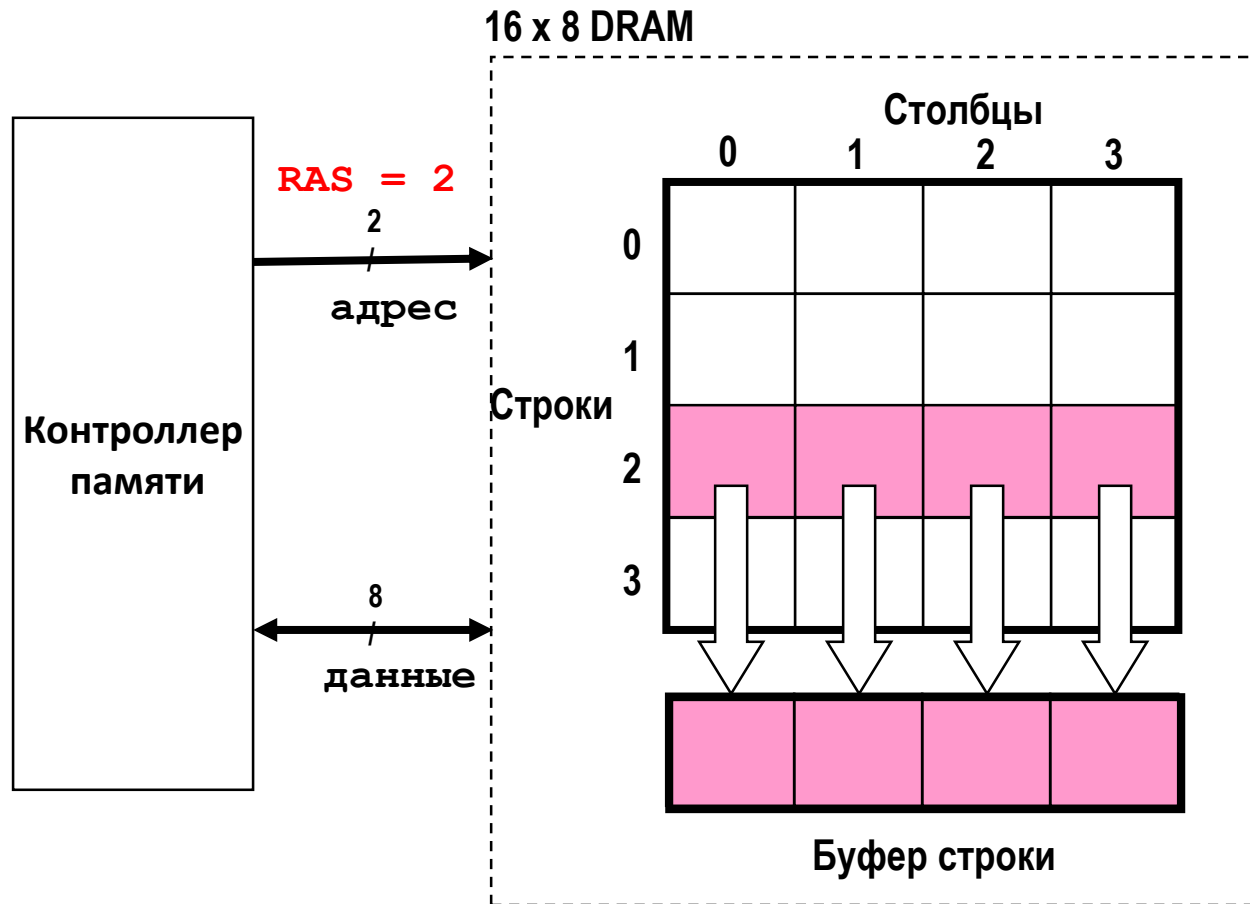Шаг 1(б): Строка 2 копируется из DRAM в буфер строки.




Чтение суперячейки DRAM (2,1)


Шаг 2(а): Строб адреса столбца (**CAS**) указывает столбец 1.

Шаг 2(б): Суперячейка (2,1) копируется из буфера на линии шины данных и далее в ЦПУ.

16 x 8 DRAM

 

Расслоение памяти

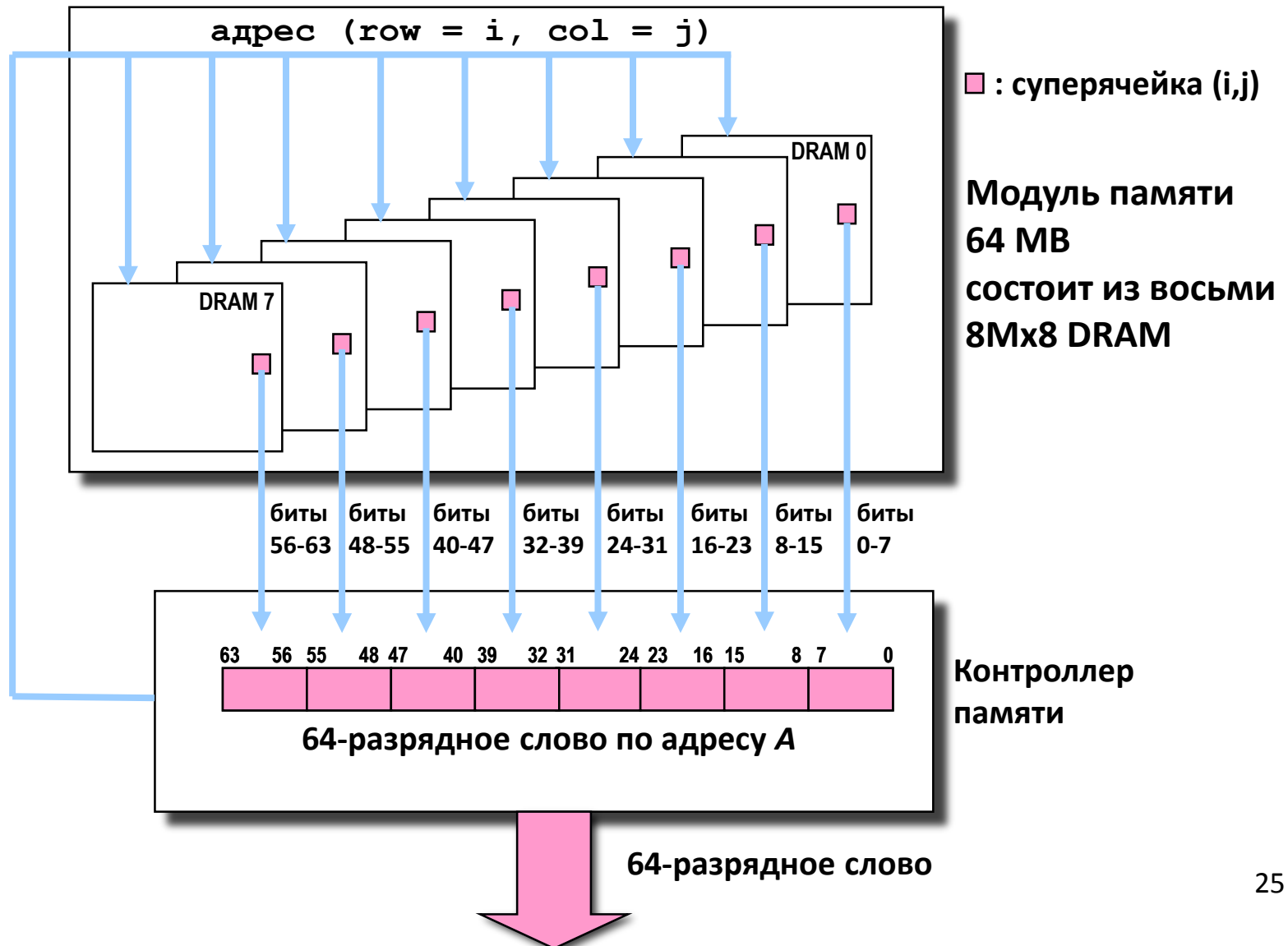


Развитие DRAM

- Организация ячейки DRAM принципиально не менялась с момента изобретения в 1966 году.
 - Коммерческий выпуск начат Intel в 1970.
- Модули DRAM с улучшенным интерфейсом:
 - Синхронная DRAM (SDRAM)
 - Синхронизируется с системными часами
 - Позволяет повторно использовать адрес строки (т.е., RAS, CAS, CAS, CAS)
 - Синхронная DRAM с удвоенной частотой (DDR SDRAM)
 - Управляется фронтами – две посылки данных за один такт
 - В 2016 году, стандартная память для большинства серверов и настольных компьютеров
 - Intel Core (Skylake) поддерживает как минимум DDR3 SDRAM
 - Текущее поколение - DDR4 SDRAM, массовый выпуск с конца 2014 года

Энергонезависимая память


- DRAM и SRAM – энергозависимы
 - Информация теряется при отключении электропитания.
- Энергонезависимая память сохраняет свое состояние даже при отключении питания
 - ROM: программируется на этапе производства
 - Программируемая ROM (PROM): может быть запрограммирована пользователем один раз
 - Стираемая PROM (EPROM): может быть стерта (УФ, рентген)
 - Электрически стираемая PROM (EEPROM): стирание происходит через подачу электрического сигнала
 - Флеш-память: EEPROM с частичной возможностью стирания (по секторам)
 - Выдерживает порядка 100,000 циклов перезаписи.
- Сфера применения энергонезависимой памяти
 - Встраиваемые программы размещаются в ROM (BIOS, контроллеры дисков, сетевых и графических адаптеров, аппаратно-криптографические средства,...)
 - Твердотельные диски (заменяют обычные диски в переносных накопителях, смартфонах, плеерах, и т.д.)
 - Кеш в обычных дисковых накопителях.

Энергонезависимая память

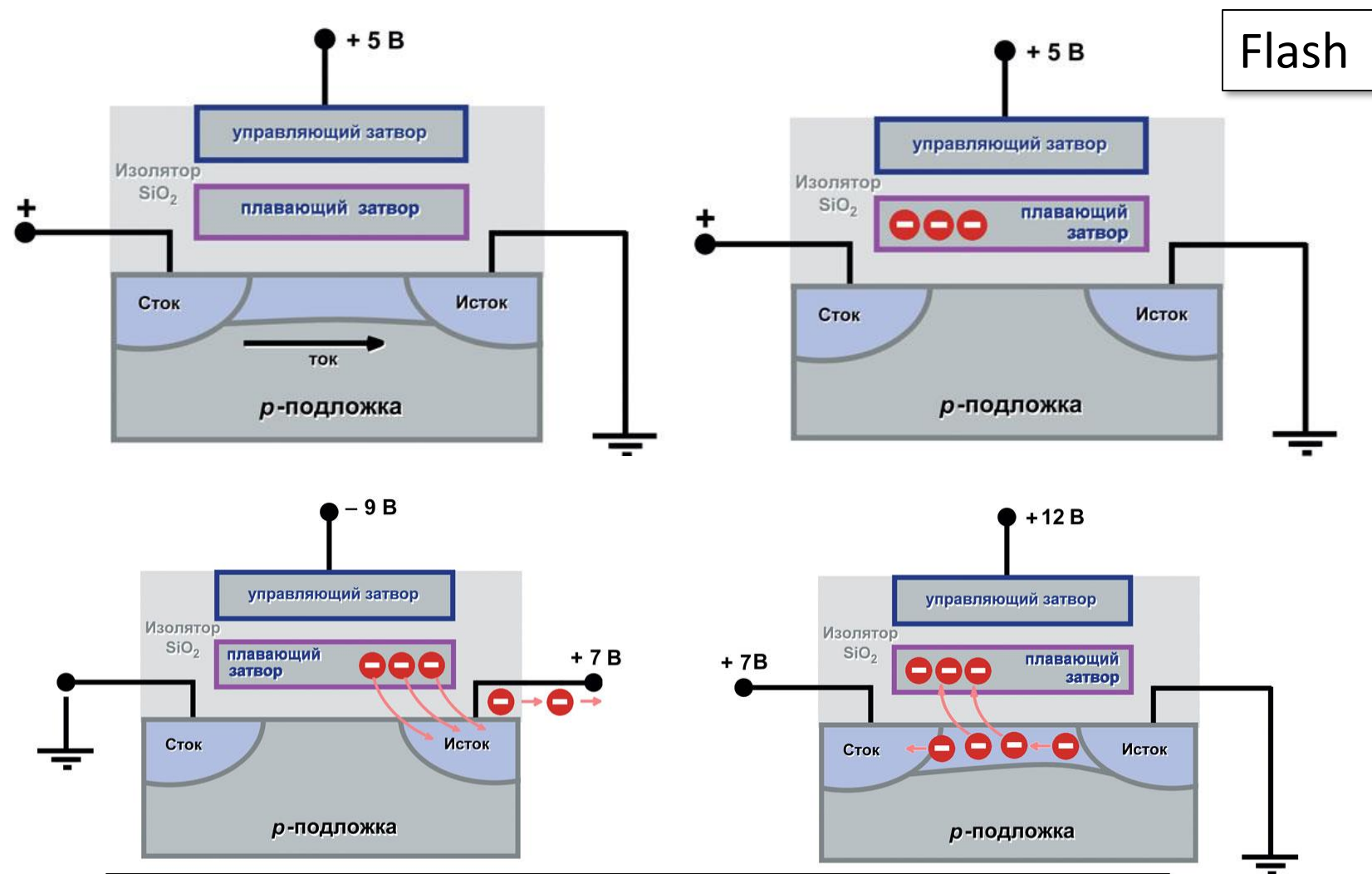


Flash

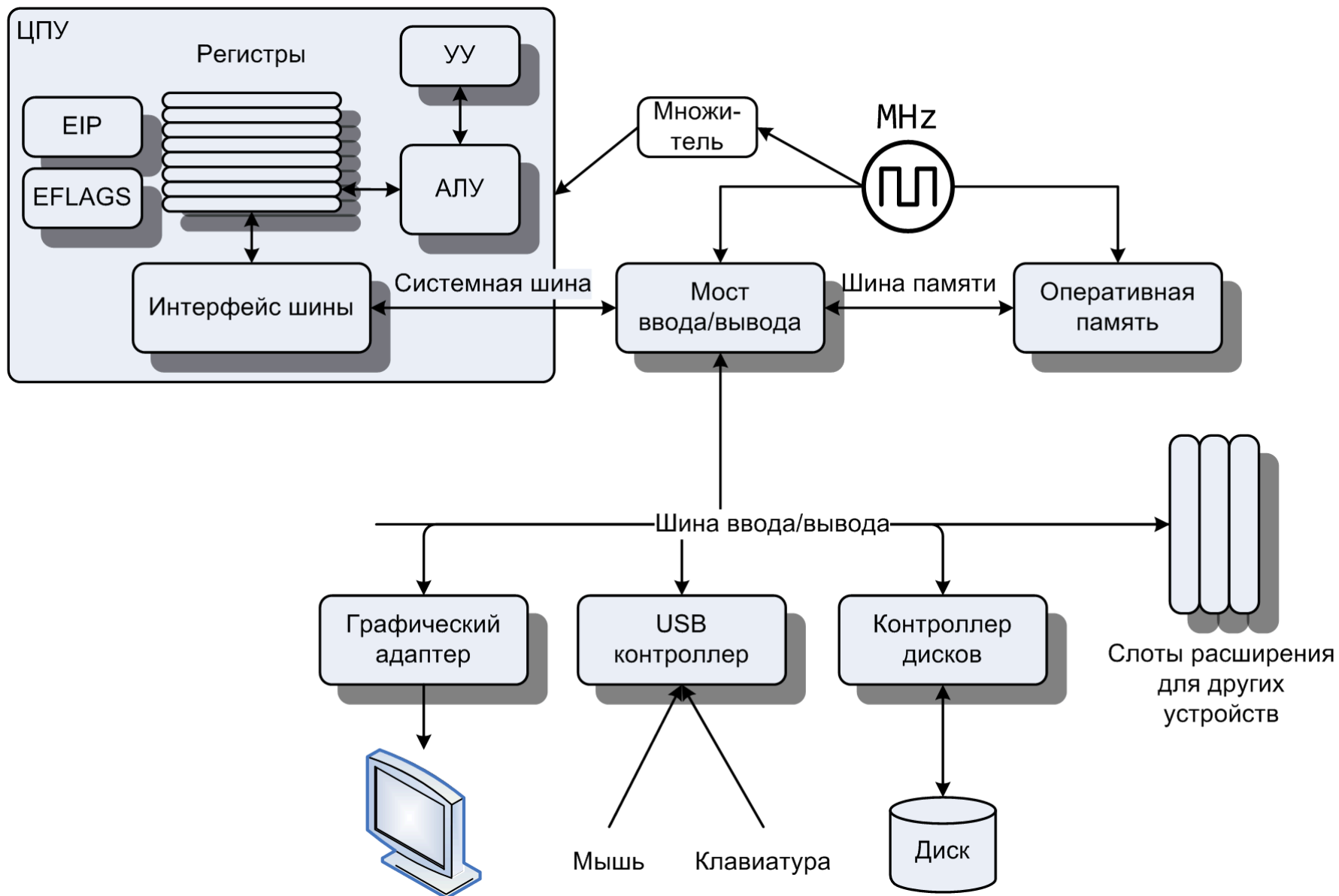Для записи и стирания используется квантовый эффект туннелирования Фаулера-Нордхейма




Типовое соединение ЦПУ и оперативной памяти

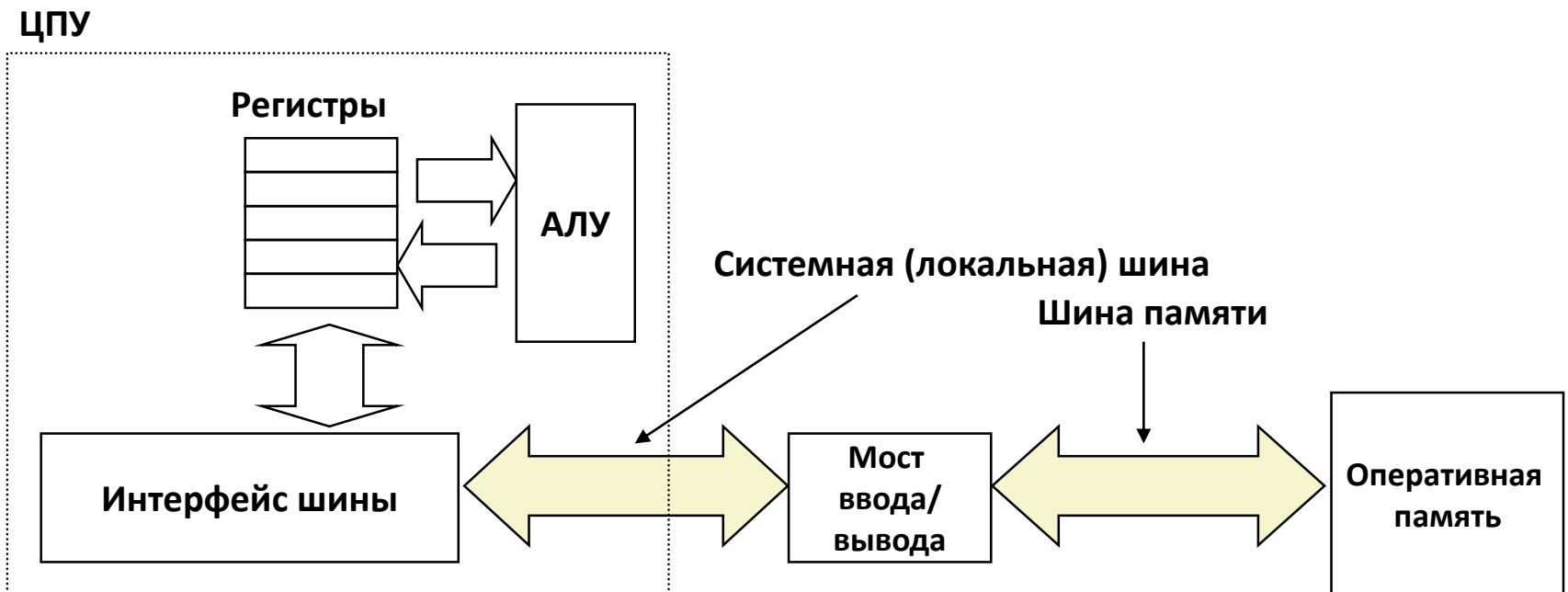- **Шина** – набор проводов используемых для передачи данных, адресов, управляющих сигналов.
- Шины, как правило, используются несколькими устройствами.




Чтение данных из памяти (1)

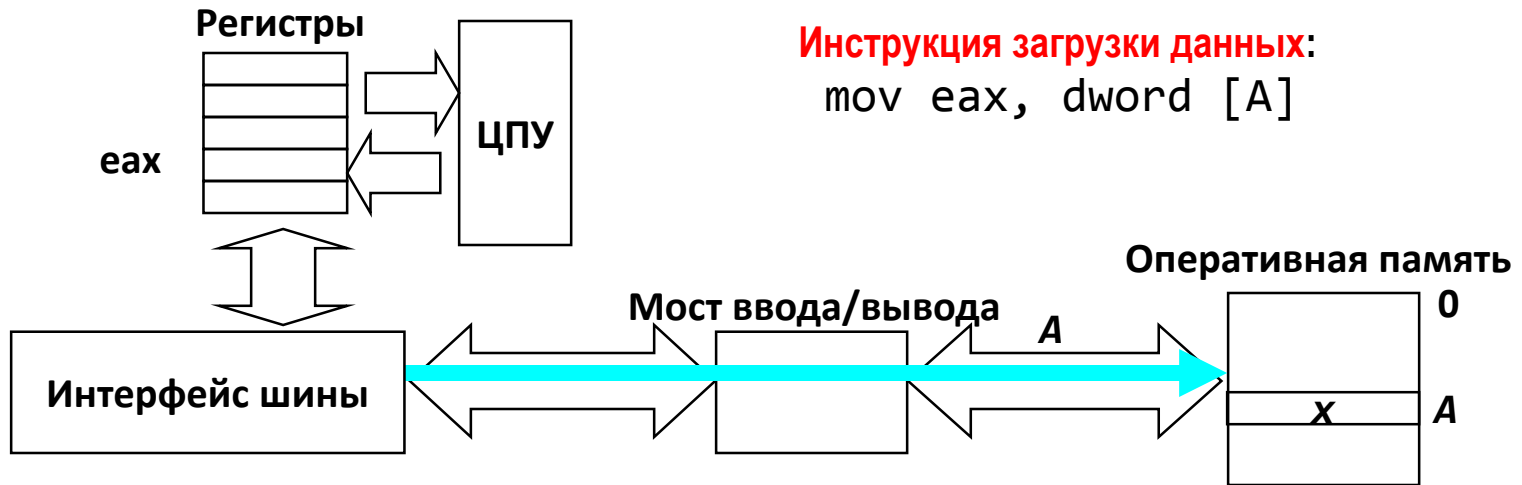- ЦПУ передает адрес A интерфейсу шины памяти.




Чтение данных из памяти (2)

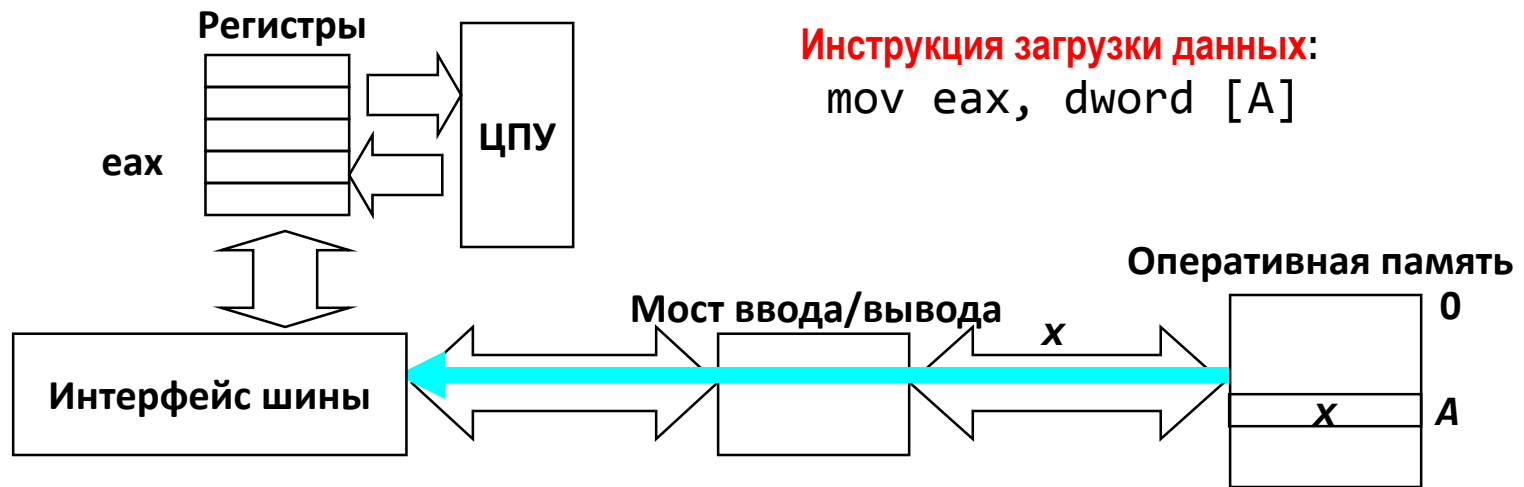- Оперативная память получает запрос на выборку данных по адресу A из шины, осуществляет выборку значения x , и отправляет его назад, в шину.




Чтение данных из памяти (3)

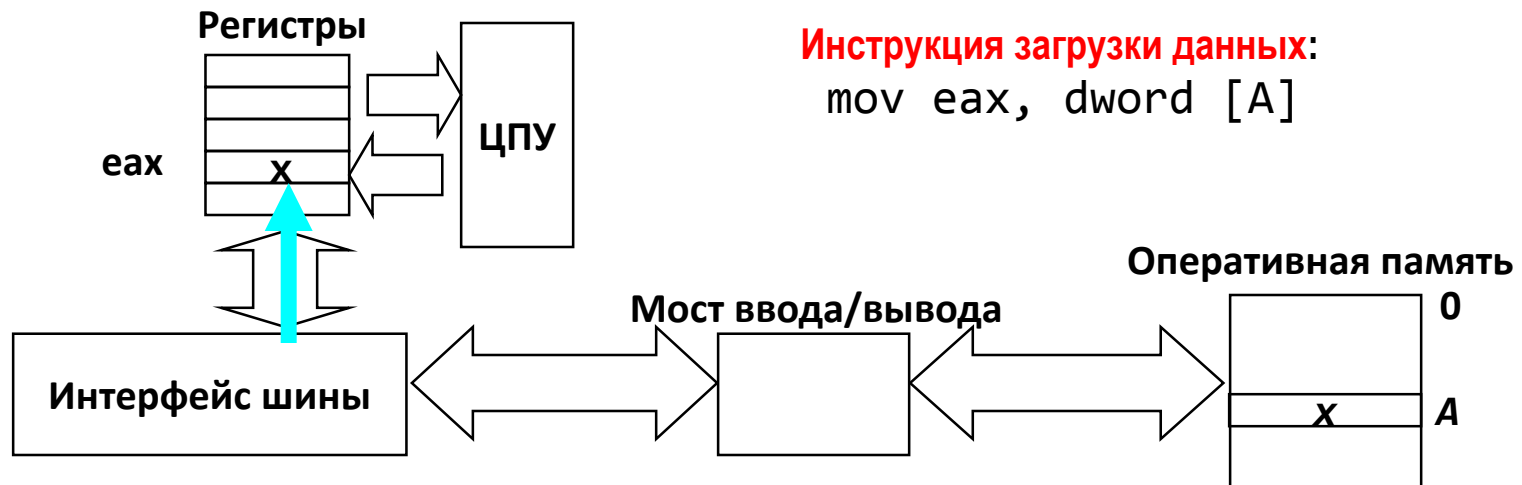- ЦПУ считывает двойное слово X из шины и пересылает его в регистр еах.




Запись данных в память (1)

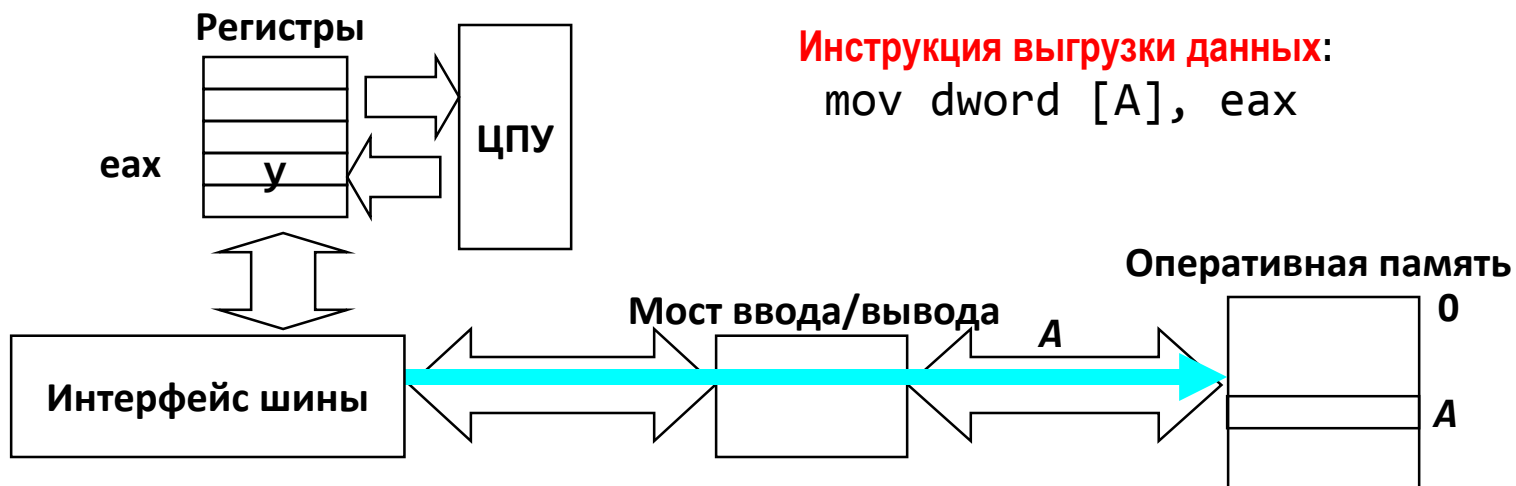- ЦПУ передает адрес A интерфейсу шины. Оперативная память считывает адрес и ждет посылки соответствующего значения.




Запись данных в память (2)

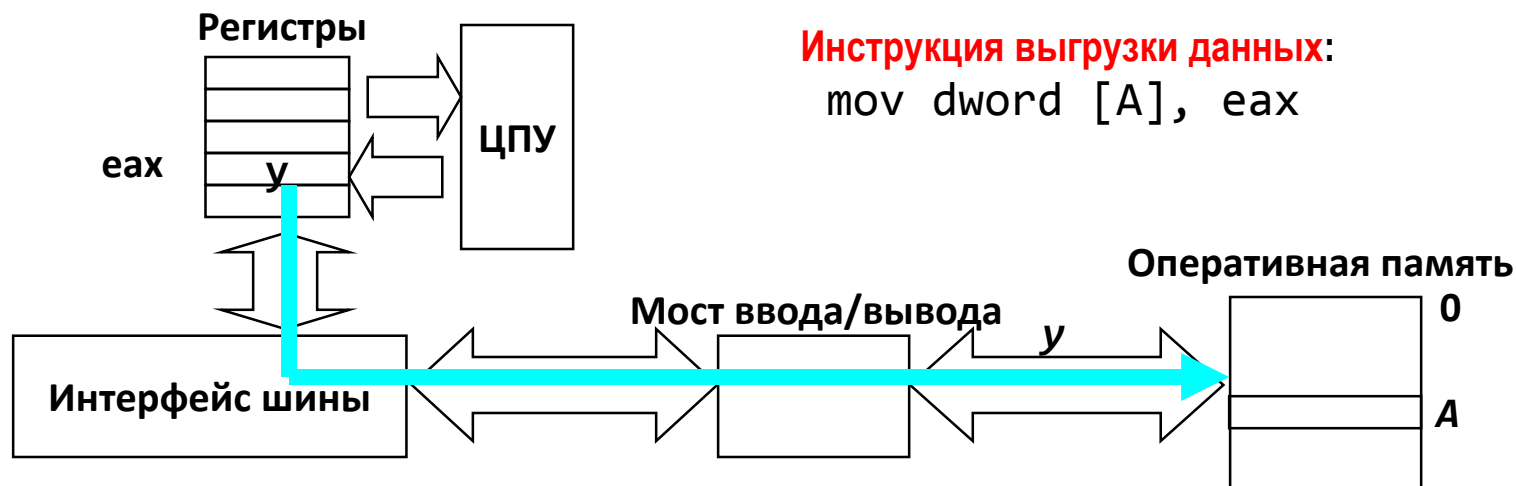- ЦПУ передает значение y интерфейсу шины.



Запись данных в память (3)

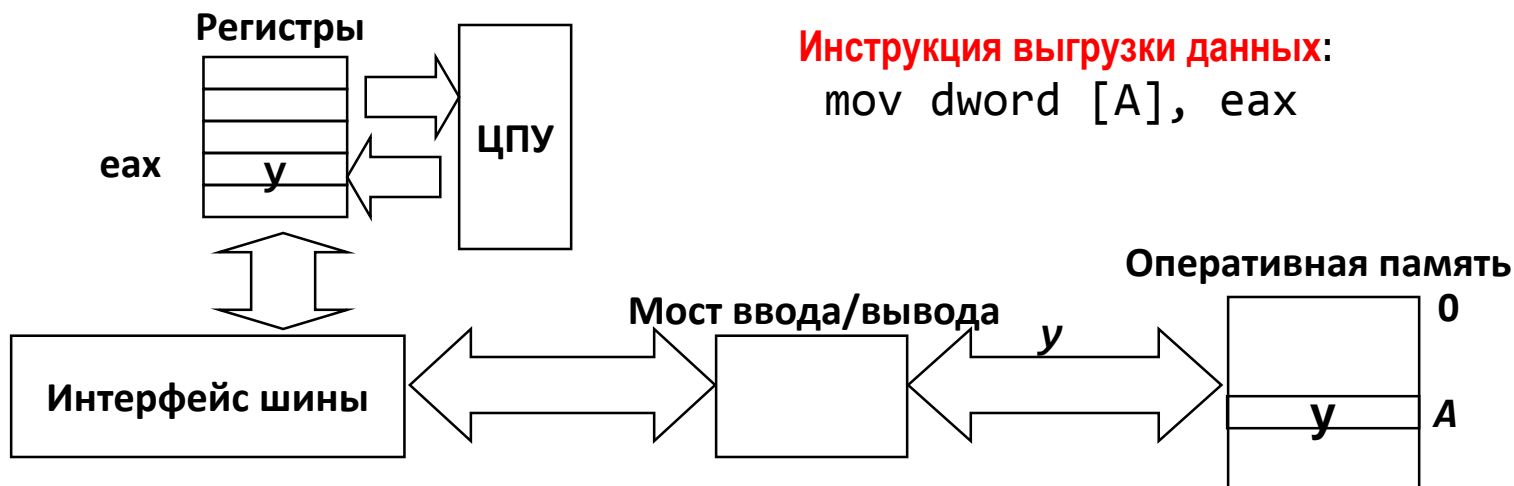- Оперативная память получает двойное слово y из шины и сохраняет его по адресу A .




Port IO vs. Memory Mapped IO

- Port IO: помимо пространства памяти вводится дополнительное пространство портов ввода/вывода
 - Работа с периферией: команды `in` и `out`
 - Все данные проходят через ЦПУ
 - Удобно при небольшом размере памяти
- Memory Mapped IO: все управляющие регистры устройств отображаются на определенные адреса оперативной памяти
 - Требуется программировать контроллер памяти/северный мост
 - Перекрытая память не используется
 - Существенно более высокая производительность

```
• IN EAX, DX ; AX, AL
  • EAX ← I/O[DX]
• OUT DX, EAX ; AX, AL
  • I/O[DX] ← EAX
```

Шина: точка зрения системного программиста

Базовый адрес	Размер	Описание
0x20000000	0x1000000	Flash
0x20000000	0x40000	Загрузчик
0x20040000	0xDC0000	Встроенное ПО
0x20A00000	0x100000	FFS
0x20F80000	0x40000	SECZONE
0x40000000	0x800000	RAM

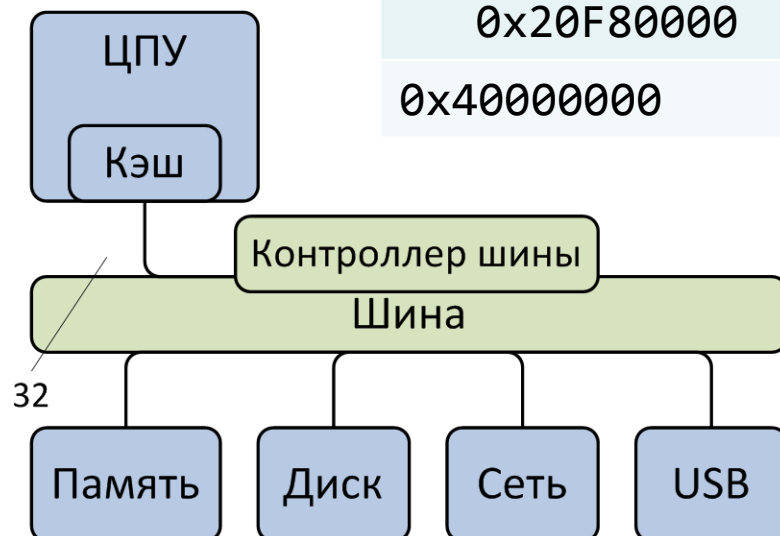


Шина – адресное пространство

```
int device_driver_transmit_data(device *dev,
                                phys_addr_t *buffer,
                                size_t buf_len)
{
    offset_t offset = device->offset;
    uint32_t status;
    time_t time = 0;
    outl(offset + BUFFER_REGISTER, buffer);
    outl(offset + BUFLen_REGISTER, buf_len);
    outl(offset + COMMAND_REGISTER, COMMAND_TRANSMIT);
    do {
        wait(WAIT_INTERVAL);
        time += WAIT_INTERVAL;
        inl(&status, STATUS_REGISTER);
        if ((status & ERROR_MASK) || (time >= TIMEOUT))
            goto error;
    } while (!(status & COMPLETE_MASK));
    return 0;
error:
    return -1;
}
```

```
void outl(int* m_reg, int val) {
    *m_reg = val;
}
```

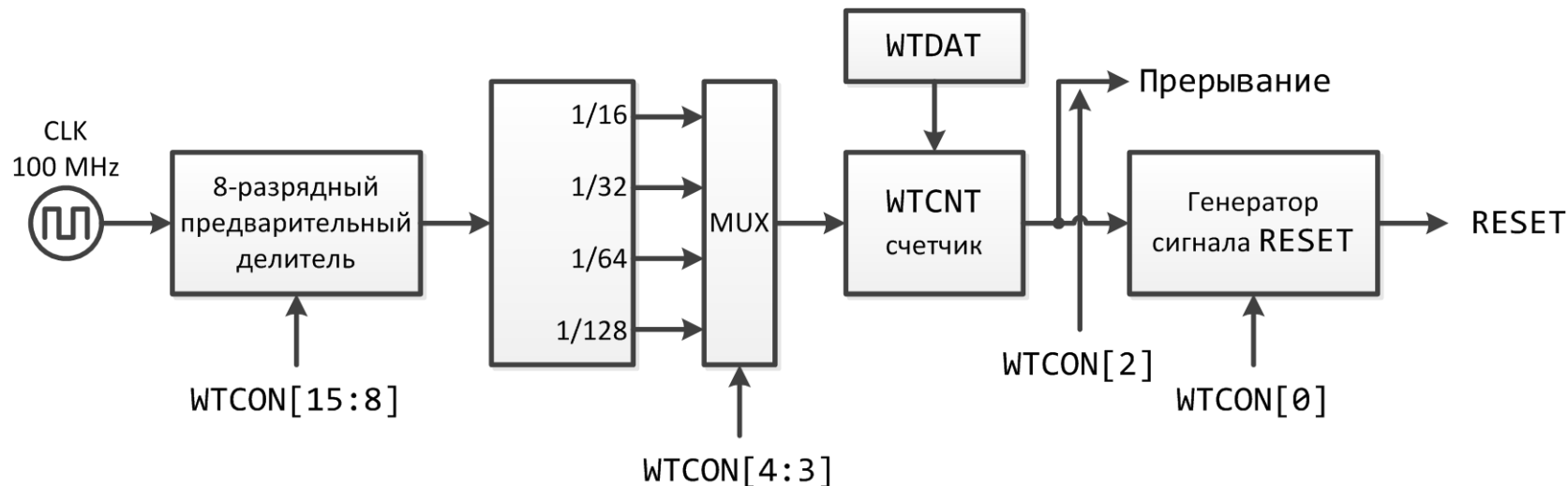Пример простейшего периферийного устройства: WatchDog @ SoC Exynos4210



Базовый адрес 0x10060000

Регистр	Смещение	Описание
WTCON	0x0	Управляющий регистр
WTDAT	0x4	Начальное значение счетчика
WTCNT	0x8	Счетчик таймера

Запуск устройства

WTCON[0] = 1
WTCON[5] = 1